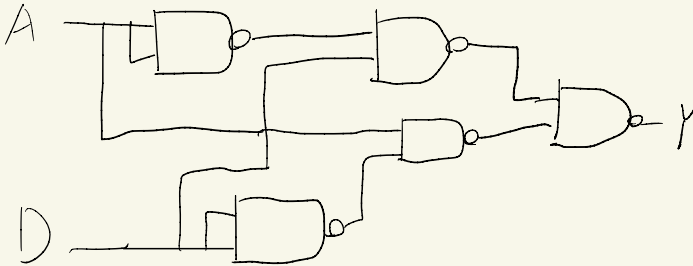



Schematik 4

NAND



A	D	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NAND

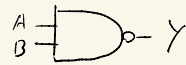

$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

flip AND